

# Quarto Exercício-Programa (EP 4)

MAC329 – Álgebra Booleana e Aplicações

Marcelo S. Reis <sup>1</sup>

Junior Barrera <sup>1</sup>

Gabriela E.F. Sanada <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo.  
msreis@ime.usp.br

11 de junho de 2013

## 1 Introdução

Neste Exercício-Programa (EP) faremos o acabamento de nosso computador HIPO em Logisim ([1]), deixando-o pronto para executar qualquer código escrito em linguagem HIPO.

Para atingirmos os objetivos deste EP, deveremos fazer o acoplamento do código do ciclo de instrução implementado no EP 3 com o da Unidade Lógica e Aritmética (ALU) desenvolvida no EP 2. Além disso, implementaremos as operações de entrada/saída (I/O, *input/output*) do computador, assim como as instruções remanescentes do conjunto de instruções. Por fim, faremos uma pequena modificação no montador HIPO entregue no EP 1, de modo a permitir que um código escrito em alto nível seja testado no computador HIPO escrito em Logisim.

Após esta introdução, na seção 2 detalharemos como deverá ser feito o acabamento do computador HIPO em Logisim. Na seção 3 será descrita a modificação a ser feita no montador entregue no EP 1. Finalmente, encerraremos este enunciado com a data de entrega deste EP e outras observações importantes.

## 2 Acabamento do computador HIPO

Para o acabamento de nosso computador HIPO, basicamente precisaremos realizar três tarefas:

1. acoplar a ALU na arquitetura de ciclo de instrução;
2. implementar os desvios condicionais;
3. adicionar funcionalidades de entrada/saída (I/O).

A seguir, detalharemos cada uma dessas tarefas.

Código		Instrução	Descrição
Decimal	Hexadecimal		
21	0x15	{ADD} XY	Soma ACC com conteúdo do endereço XY
22	0x16	{SUB} XY	Subtrai conteúdo do endereço XY de ACC
23	0x17	{MUL} XY	Multiplica ACC pelo conteúdo do endereço XY
24	0x18	{DIV} XY	Divide ACC pelo conteúdo do endereço XY
25	0x19	{REM} XY	Resto da divisão de ACC pelo conteúdo do endereço XY

Tabela 1: descrição das instruções aritméticas que serão implementadas neste EP. Observe que o acumulador (ACC) é ligado na entrada *A* da ALU, que o conteúdo do endereço XY é ligado na entrada *B* da ALU, e que o resultado da operação é guardado no acumulador através da saída *R* da ALU.

## 2.1 Acoplamento da ALU no ciclo de instrução

Para acoplarmos a Unidade Lógica e Aritmética (ALU) desenvolvida no EP 2 com a arquitetura de ciclo de instrução do EP 3, duas modificações serão necessárias:

- As entradas e a saída da ALU passarão a ser de 16 bits, e não de 8 bits como no EP 2;
- O valor da saída da ALU somente será alterado se a mesma estiver habilitada pelo controlador. Isso permitirá, por exemplo, que após uma soma de dois números (operação que exige o acumulador em modo de leitura como uma das entradas da ALU), o valor resultante possa ser guardado no acumulador (operação que exige o acumulador em modo de escrita, ligado na saída da ALU).

Além da indicação de transbordamento (*overflow*), passaremos também a indicar a ocorrência de divisão por zero. Na ocorrência de transbordamento e/ou de divisão por zero, a execução do programa deverá ser imediatamente interrompida. Para as modificações da ALU, será permitido o uso de todos os módulos aritméticos do Logisim (e.g. *Adder*, *Divider*, etc.).

Além das modificações da ALU, para facilitar o acoplamento da mesma com o acumulador utilizaremos um multiplexador para definir se esse registrador lê um valor da saída da ALU ou do barramento da memória. Como uma das entradas da ALU é sempre o acumulador, a saída do mesmo deverá ser ligada diretamente na ALU, utilizando para isso um demultiplexador. Na figura 1 mostramos um diagrama de como fazer o acoplamento da ALU com a arquitetura do ciclo de instrução.

O acoplamento da ALU com o ciclo de instrução nos permitirá a implementação das instruções correspondentes às cinco operações aritméticas. Na tabela 1 mostramos quais são essas operações.

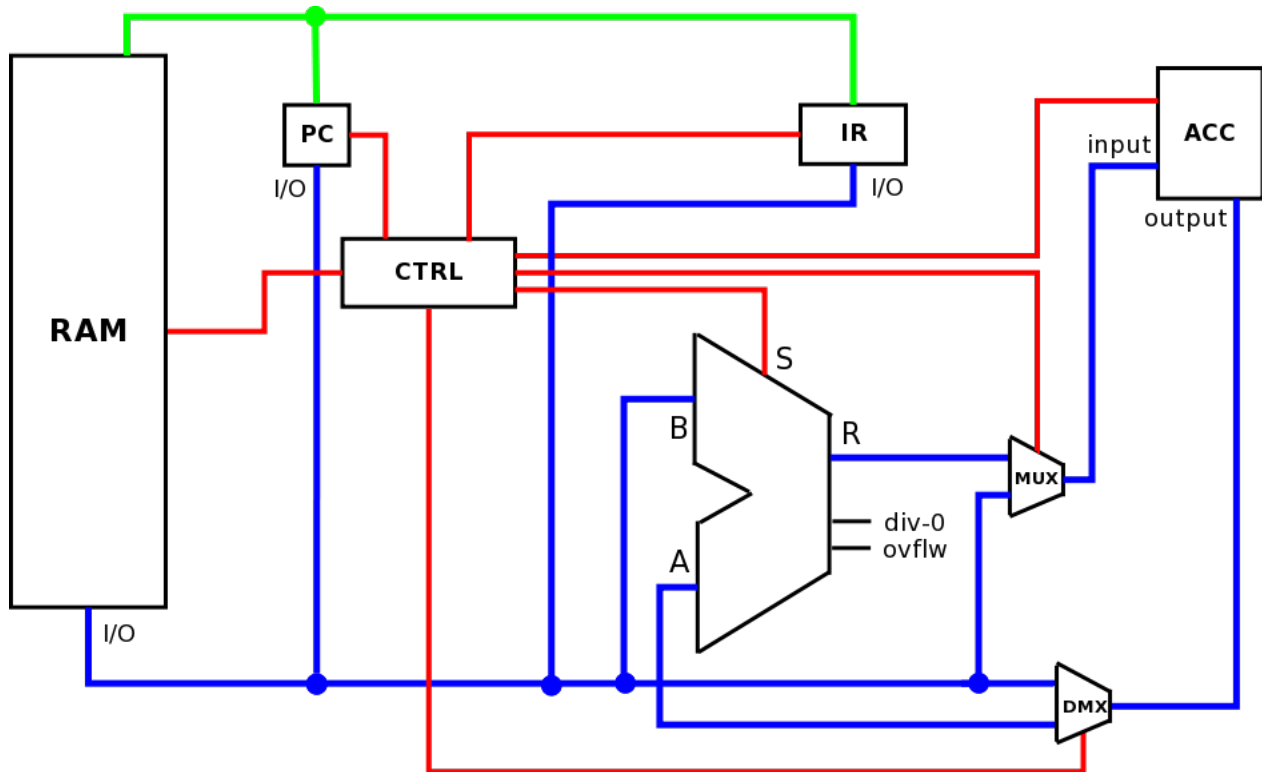


Figura 1: diagrama de acoplamento da ALU com a arquitetura do ciclo de instrução. Os barramentos de dados, de endereço e de controle são indicados, respectivamente, em azul, verde e vermelho. A operação aritmética a ser executada (S) é determinada pelo controlador (CTRL). Uma das entradas da ALU é sempre o conteúdo do acumulador (ACC; portanto, o desmultiplexador na saída do acumulador deverá ter setado como saída a entrada A da ALU) e a outra é sempre o conteúdo de uma determinada posição de memória que esteja no momento no barramento de dados. Observe que no caso de transbordamento (ovflw) e/ou de divisão por zero (div-0) a execução do computador deve ser imediatamente interrompida.

0	1	1	0	0	1
LE	DZ	GT	EQ	LT	GE

Figura 2: exemplo do estado que o registrador auxiliar assume, para o caso em que o acumulador é atualizado com o valor **+3217**. Observe que esse valor é diferente de zero (DZ), maior que zero (GT) e maior ou igual a zero (GE), o que implica que os respectivos bits dessas condições são setados.

Código Decimal	Código Hexadecimal	Instrução	Descrição
52	0x34	{JLE} XY	Desvia para a instrução apontada por XY se ACC contém um valor menor ou igual a zero
53	0x35	{JDZ} XY	Idem, diferente de zero
54	0x36	{JGT} XY	Idem, maior que zero
55	0x37	{JEQ} XY	Idem, igual a zero
56	0x38	{JLT} XY	Idem, menor que zero
57	0x39	{JGE} XY	Idem, maior ou igual a zero

Tabela 2: descrição das instruções de desvio condicional que serão implementadas neste EP.

## 2.2 Desvios condicionais

As instruções de desvios condicionais serão implementadas com o auxílio de um registrador auxiliar, de 6 bits. Cada bit é uma *flag*, e indica se uma dada condição de salto é satisfeita ou não (veja figura 2). O registrador auxiliar deverá ser inicializado supondo que o acumulador foi carregado com o valor zero, e a partir daí deverá ser atualizado sempre que o valor do acumulador mudar. Cada *flag* deverá ser atualizada empregando um circuito combinatório próprio (e.g., a atualização da flag EQ, na prática, é uma operação NOR sobre todos os 16 bits que compõem o valor do acumulador).

Dessa forma, cada desvio condicional opera como se fosse um desvio não-condicional que ocorre somente se a sua respectiva *flag* estiver setada. Na tabela 2 mostramos todos os desvios condicionais que serão implementados neste EP.

## 2.3 Entrada / Saída

Para a entrada/saída, a utilização de pinos de 16 bits já será suficiente. Para implementar a instrução de leitura (escrita), proceda de forma similar ao que foi feito para implementar a instrução STA (LDA), com a diferença de que estaremos lidando com o pino de entrada (saída)

Código		Instrução	Descrição
Decimal	Hexadecimal		
31	0x1F	{INN} XY	Lê da entrada e armazena na posição XY
41	0x29	{PRN} XY	Escreve na saída o conteúdo da posição XY

Tabela 3: descrição das instruções de entrada/saída que serão implementadas neste EP.

ao invés do acumulador. Poderemos sempre supor que o valor correto a ser inserido já esteja nos pinos de entrada imediatamente antes do início do ciclo de instrução de seu respectivo INN.

Tanto na entrada quanto na saída os valores deverão ser fornecidos em hexadecimal com complemento de dois. Na tabela 3 são detalhadas as operações de I/O.

**Opcional (vale bônus na nota).** Implemente formas mais sofisticadas de I/O, utilizando teclado na entrada, display na saída, ou ainda fazendo a conversão de base (i.e., lê em decimal na entrada, converte para hexadecimal para processamento interno e converte de hexadecimal para decimal para exibir no display de saída) e/ou o processamento de sinal (i.e., o número é inserido/exibido de forma sinalizada e uma (des)conversão de complemento de dois faz-se necessária).

## 2.4 Recomendações e dicas

- Por questões de simplicidade, poderemos supor que todos os endereços de memória são válidos (i.e., embora as posições de memória do computador HIPO vão de 0 até 99, poderemos trabalhar com uma memória RAM cujas posições de memória vão de 0 até 255). Da mesma forma, poderemos supor que os valores de dados sempre são números inteiros de 16 bits sinalizados, o que generaliza o intervalo  $[-9999, +9999]$ . Portanto, a nossa arquitetura em Logisim é uma generalização da especificação original do computador HIPO.
- Da mesma forma que no item anterior, poderemos supor que todas as instruções de um programa armazenado na memória RAM sejam válidas (i.e., não será preciso tratar o caso de instrução inválida).

## 3 Refatoração do montador

Para testarmos o nosso computador HIPO, faremos uma pequena modificação no montador implementado no EP 1: ao invés da saída produzir um código em linguagem de máquina HIPO, a mesma passará a gerar um código hexadecimal compatível com a nossa implementação em Logisim. Por exemplo, dado o seguinte arquivo de entrada:

```

; apos o ponto e virgula temos comentarios
;
00 {LDA} 10      ; soma valores
01 {ADD} 11
02 {STA} 12      ; prepara a impressao
03 {PRN} 12
04 {STP}        ; fim do programa
;
10 -7770        ; termos da soma
11 +7777

```

O montador deverá produzir a seguinte saída:

```
0B0A 150B 0C0C 290C 4600 0000 0000 0000 0000 0000 E19F 1E61
```

Observe que todos os endereços e dados são convertidos para hexadecimal, e que os dados também utilizam complemento de dois. Dessa forma, para testarmos um programa HIPO, bastará escrevermos o mesmo em alto nível, utilizarmos o montador para produzirmos um código hexadecimal e colarmos este último no módulo RAM de nosso computador<sup>1</sup>.

## 4 Entrega do EP e observações

### 4.1 Observações importantes

- Este EP deverá ser feito em grupos de 4 pessoas, de preferência mantendo a mesma equipe do EP anterior; em casos excepcionais e com autorização do professor / monitor, pode-se aceitar grupos com menos integrantes.
- Organização do código é muito importante; para isso divida o seu circuito principal em subcircuitos que serão utilizados pelo circuito principal (e/ou por outros subcircuitos). Utilize *splitters* para diminuir a poluição visual dos barramentos e encapsule subcircuitos em contextos que exigem visualizá-los em um nível de abstração mais elevado.
- O montador deve ser compilável sem erros ou avisos, quando utilizado o compilador `gcc` com as opções `-ansi -pedantic -Wall`. Portanto, façam uso dessas opções para testar a corretude do código.

---

<sup>1</sup>A propósito, o pequeno programa HIPO que desenvolvemos no EP 1 é uma boa opção para testar tanto o montador modificado quanto o computador HIPO em Logisim.

- Documente adequadamente o seu circuito, através de comentários em um arquivo texto README que deverá acompanhar o código-fonte. Faça também (breves) comentários no próprio circuito, para facilitar o entendimento do mesmo.
- Recomenda-se que as dúvidas sejam discutidas no fórum da disciplina no Moodle.

## 4.2 Data de entrega

Este EP deverá ser entregue até o dia **30 de junho (domingo)**, através do fórum da disciplina no Moodle. Após esse dia, o sistema não permitirá a entrega deste EP.

Deverá ser entregue um zip ou tar.gz, contendo:

- o arquivo `.circ` do código do computador HIPO descrito na seção 2;
- o arquivo `.c` do código do montador HIPO refatorado de acordo com a seção 3;
- um arquivo README, contendo comentários que acharem pertinentes para o entendimento da implementação;
- um arquivo FEEDBACK, relatando a experiência do grupo na execução dos EPs: pontos positivos, negativos e sugestões de melhoramentos para versões futuras do curso.

Apenas um membro do grupo deverá subir o arquivo; portanto, lembrem-se de colocar no arquivo README o nome completo e o número USP de todos os integrantes do grupo.

## Referências

- [1] Carl Burch. Logisim – a graphical tool for designing and simulating logic circuits. <http://ozark.hendrix.edu/~burch/logisim/index.html>, 2001.
- [2] Valdemar W. Setzer. The HIPO computer – a tool for teaching basic computer principles through machine language. <http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/hipo/hipo-descr.html>, 2000.